

توضيح نصف موجة

Half wave Rectifier

الاهداف:


- دراسة تطبيقات الموحد.
- استخدام الموحد لتوحيد نصف موجة.
- دراسة كيفية الحصول على جهد أقرب للمستمر باستخدام المكثف.

الاجهزه المستخدمة :

- وحدة التجارب الرئيسية kl- 21001
- كرت التجربة رقم kl-13007
- جهاز افوميتر + راسم الاشارة + اسلاك توصيل

خطوات التجربة :

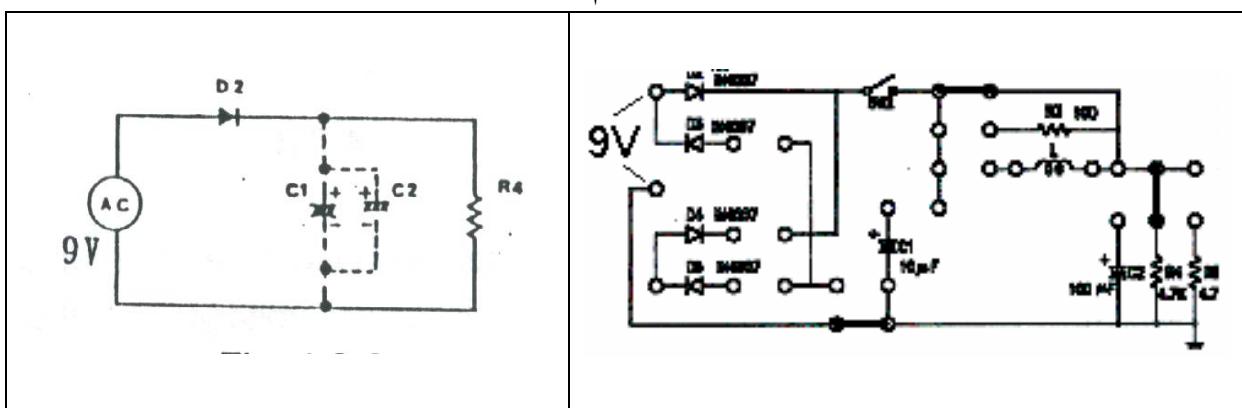- وضع كرت التجارب رقم KL-13007 على لوحة التجارب الرئيسية. وحدد الصندوق b
- وصل الدائرة كما بالشكل أدناه باستخدام الكبلسات .



- وصل مصدر الجهد المتردد 9V إلى الدائرة .
- اعرض موجة الدخل على جهاز راسم الإشارة على القناة الأولى .
- ارسم شكل موجة الدخل ؟