

## توحيد موجة كاملة Full Wave Rectifier

### الأهداف:


- 1 - لدراسة تطبيقات الموحد.
- 2 - لدراسة توحيد موجة كاملة باستخدام أربعة موحدات ( القنطرة )

### الاجهزه المستخدمة :

- 1 - وحدة التجارب الرئيسية kl- 21001
- 2 - كرت التجربة رقم kl-13007
- 3 - جهاز افوميتر + راسم الاشارة + اسلاك توصيل
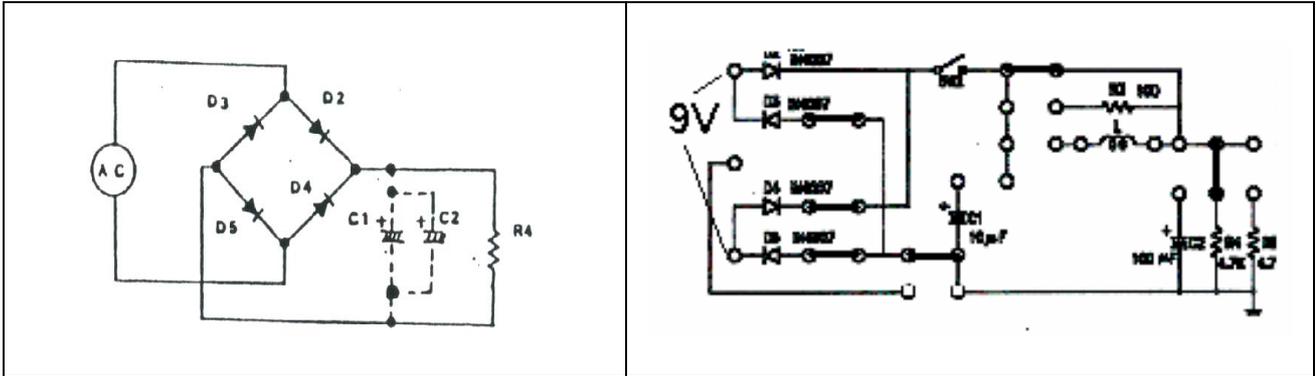
### خطوات التجربة :

- 1 - ضع كرت التجارب رقم KL-13007 على لوحة التجارب الرئيسية. وحدد الصندوق b
- 2 - وصل الدائرة كما بالشكل أدناه باستخدام الكليسات .



- 3 - وصل مصدر الجهد المتردد 9V إلى الدائرة .
- 4 - اعرض موجة الدخل على جهاز راسم الإشارة على القناة الأولى .