

UP - COUNTER التجربة الأولى: العداد التصاعدي

الأهداف : وصف وظيفة العداد الصاعد ، ووصف عمله ، بالإضافة إلى ملحوظة طريقة العمل .
الأدوات والأجهزة :

منصة التجارب

جهاز قياس متعدد الأغراض


لوح التجربة رقم PC 130 – 111

لوح التجربة رقم PC 130 – 131

توصيلة الدائرة :

لدينا اللوح 111 – 130 ونحتاجه فقط لإعطاء النبضات .

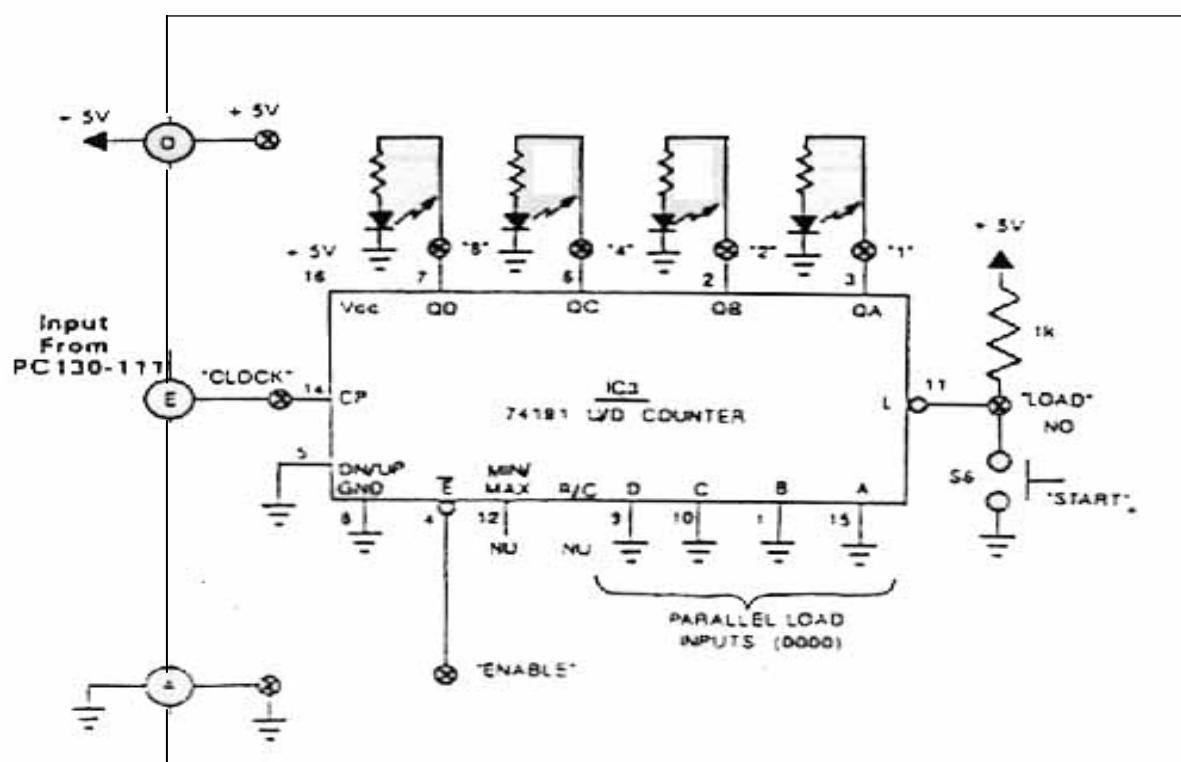أما الشكل التالي يبين التوصيلة على اللوح 131 – 130 والخاصة بالعداد التصاعدي :



لوح التجربة رقم PC 130 – 131